

Test 2

Jackson Diamond

1) $T = RC \quad V_c(t) = \epsilon_1 (1 - e^{-t/T})$

a) $C = \frac{1 \cdot 10^{-4} \text{ s}}{1 \cdot 10^{-3} \Omega} = \boxed{1 \cdot 10^{-7} \text{ F}}$

b) Yes, if limited to a smaller amount then the resistance would increase the time constant past 100 μs .

c) $V_c(t) = \text{emf} (1 - e^{-t/T})$

$V_c(t) = 0.06 (1 - e^{-t/10^{-4}})$

$\boxed{t = 6.9315 \cdot 10^{-5}} \quad @ \quad .03 \text{ V}$

$t < 100 \mu\text{s} \checkmark$

2) a) $V(t) = V_0 \sin(2\pi f t + \phi)$

$V(t) = 0 \quad t = \{0, .408, 1.816, 2.575, 3.566, \dots\}$

It's a sin function so 0 V is passed infinitely times. $\Delta x \approx .9$ between periods

b) $P = V^2/R \quad \delta V = \pm R$

$V = \pm R$

$I = .12 \text{ amp}$

$P = (120 \text{ V})^2 / (1 \cdot 10^3 \Omega) = \boxed{14.4 \text{ W}}$

c) $P(t) = I V(t) \rightarrow \int_0^T I V(t) dt = P_{\text{avg}}$

$P_{\text{avg}} = \frac{1}{2} I V = \boxed{0 \text{ W}}$

sin curve integrates to zero after one period


3) Month = 30 days \cdot 12 hrs = 360 hrs \cdot 1000 = 360,000
 $P = \pm V$

$$330 \text{ W} + 100 \text{ W} + 60 \text{ W} + 3 \text{ W} = 493 \text{ W}$$

$$493 \text{ W} = .493 \text{ KW} \rightarrow .493 \cdot 360 = 177.48 \cdot .2$$

$$= 35.49 \$$$

4)

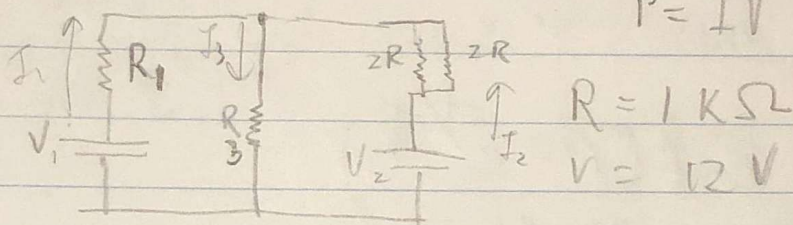

$$P = IV \quad \Delta V = IR$$

$$R = 1 \text{ K}\Omega$$

$$V = 12 \text{ V}$$

$$\frac{1}{2 \text{ K}\Omega} + \frac{1}{2 \text{ K}\Omega} = \left(\frac{2}{2 \text{ K}\Omega} \right) = 1000 = 1 \text{ K}\Omega$$

$$12 \text{ V} - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0 \quad R_1 = R_2 = R_3$$

$$12 \text{ V} - R_2 I_2 - R_3 I_3 = 0 \quad I_1 + I_2 = I_3$$

$$I_1 = .004 \text{ amp} \quad I_2 = .004 \text{ amp} \quad I_3 = .008 \text{ amp}$$

$$R_1 = 1 \text{ K}\Omega \cdot .004 = 4 \text{ V}$$

$$R_3 = 1 \text{ K}\Omega \cdot .008 = 8 \text{ V}$$

$$2 \text{ K}\Omega \cdot .002 = 4 \text{ V}$$

$$P_{R_1} = 4 \text{ V} \cdot .004 \text{ a} = .016 \text{ W}$$

$$P_{R_3} = 8 \text{ V} \cdot .008 \text{ a} = .064 \text{ W}$$

$$P_{2R} = 4 \text{ V} \cdot .004 \text{ a} = .016 \text{ W}$$

$$5) \quad 1.5V - I_1(0.25\Omega) - I(50\Omega) = 0$$

$$1.5V - I_2(0.25\Omega) - I(50\Omega) = 0$$

$$\Delta V = 1.5V \quad I_1 = \frac{1.5}{50.25} \quad I_2 = \frac{1.5}{50.25}$$

$$a) \quad I_1 + I_2 = .0597 \text{ amps}$$

$$b) \quad \frac{2.5A}{.0597} = 41.875 \cdot 2 \approx 83.75 \text{ hrs}$$

2 batteries or about 84 hours

6) a) the charge is positive, goes with right hand rule.

b) it is uncommon to find a particle with the mass of an electron with a positive charge.

$$c) \quad F = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \vec{v} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}$$

$$(v_x\hat{i} + v_y\hat{j}) \times k\vec{B} \quad 10^6 \cdot .05 = 5 \cdot 10^4 N$$

$$\cancel{v_x} + -1v_yB \quad v \cdot B$$

$$= -15 \cdot 10^4 N$$

$-\hat{i} = -x$ direction